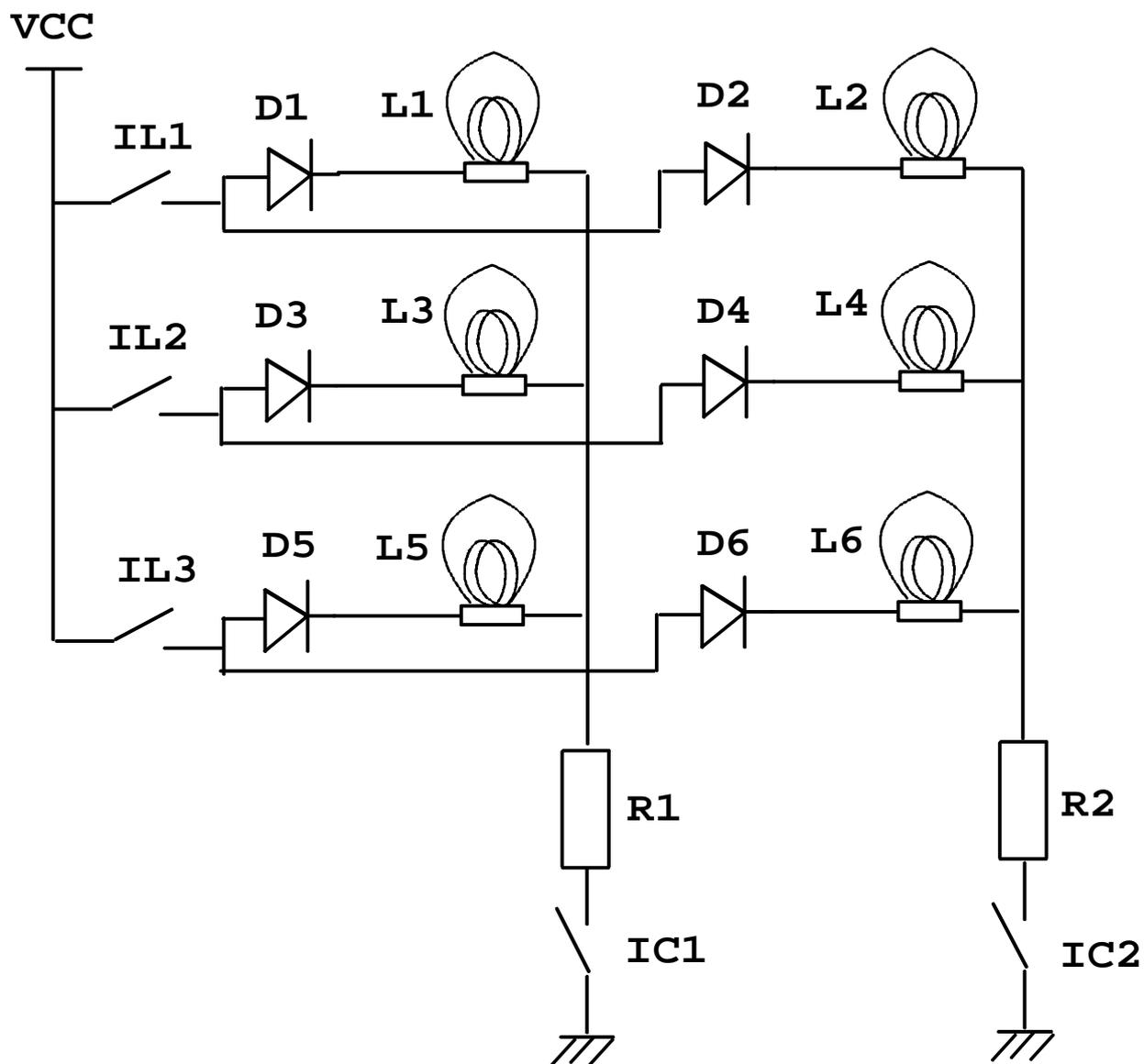



# COMMANDE DES LAMPES DU FLIPPER

## Principe de la commande




# COMMANDE DES LAMPES DU FLIPPER

## Commande complète

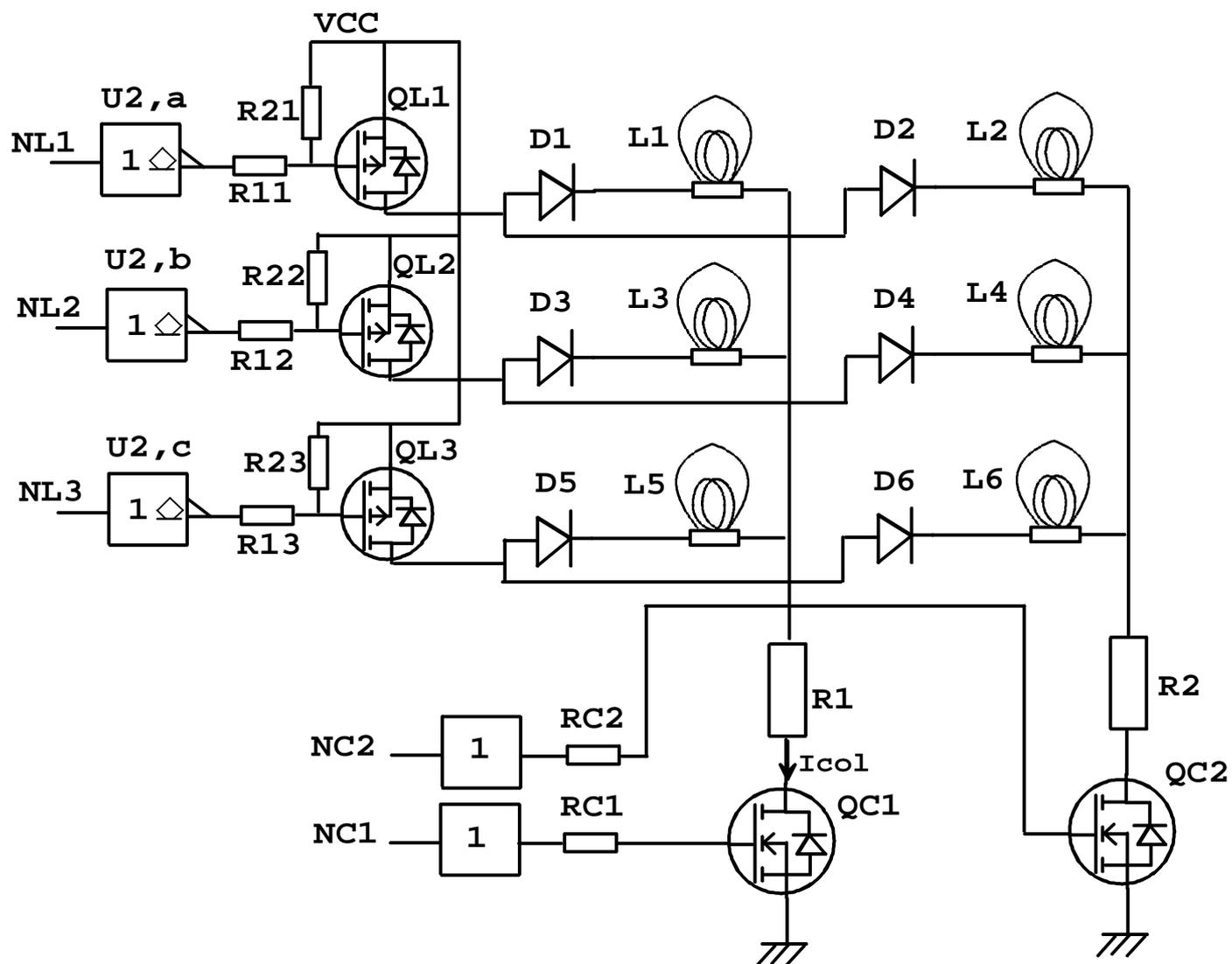


# COMMANDE DES LAMPES DU FLIPPER

## Détection de la surintensité

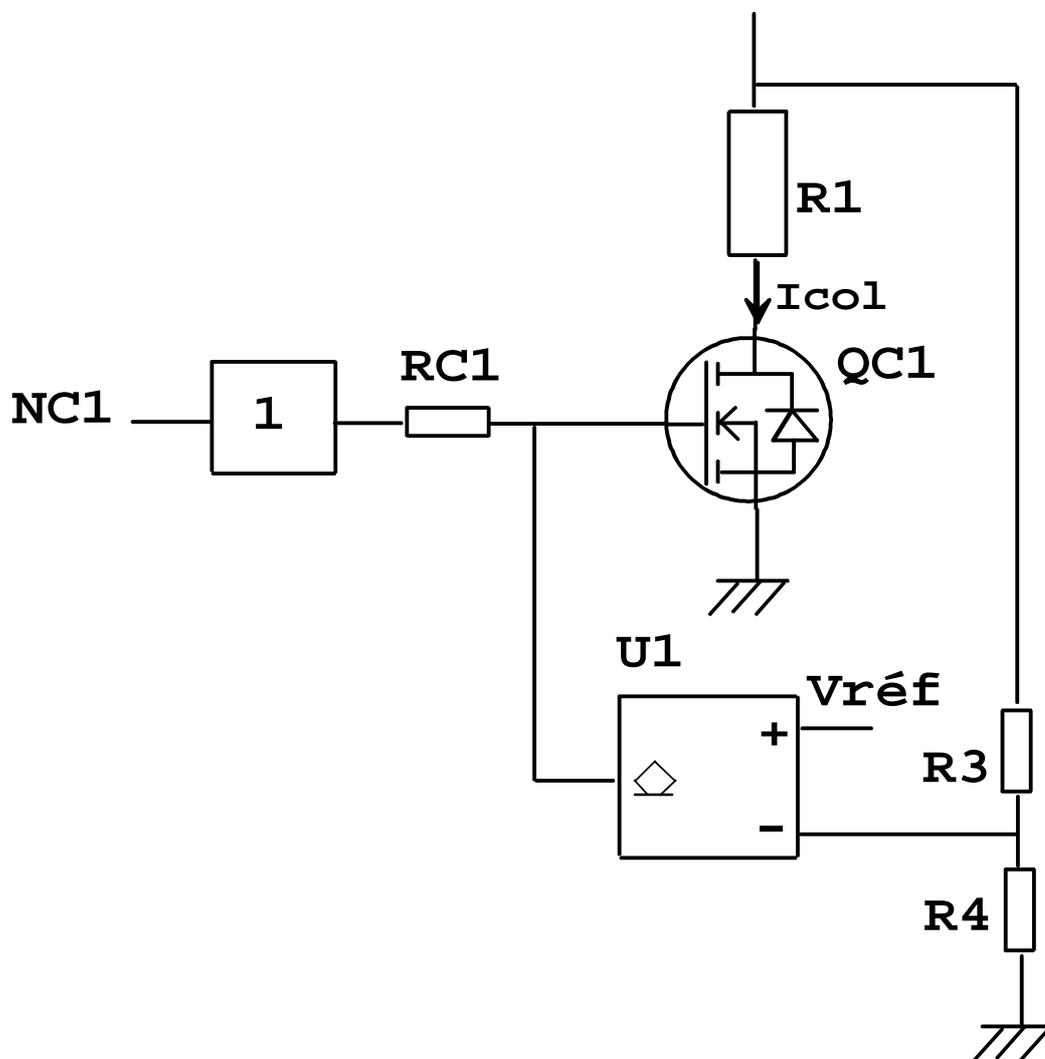
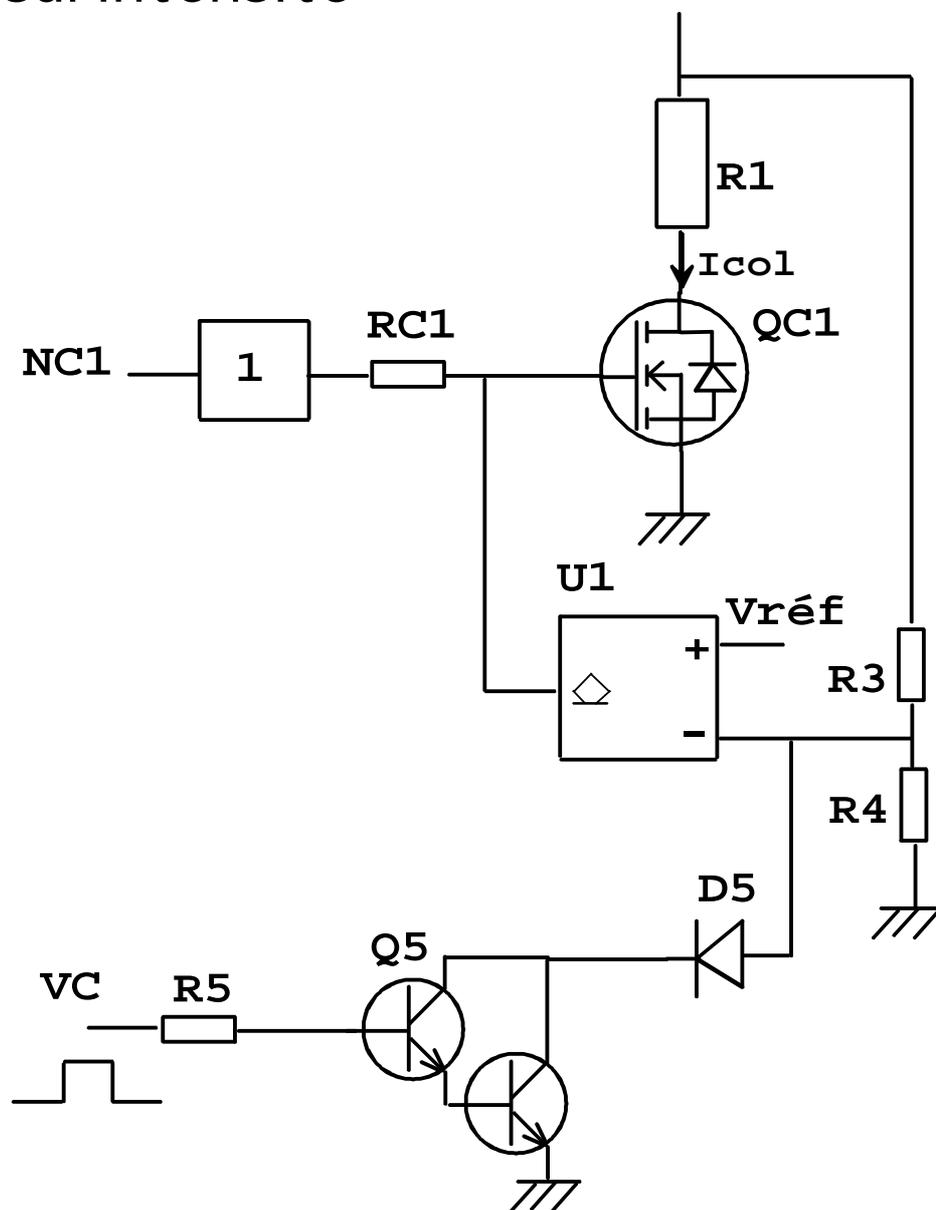
# COMMANDE DES LAMPES DU FLIPPER

Inhibition de la détection  
de surintensité



# COMMANDE DES LAMPES DU FLIPPER

## Schéma global étudié

